- GRADUAÇÃO









Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr. nivaldex@gmail.com



Hardware

Robô

Não é necessário.


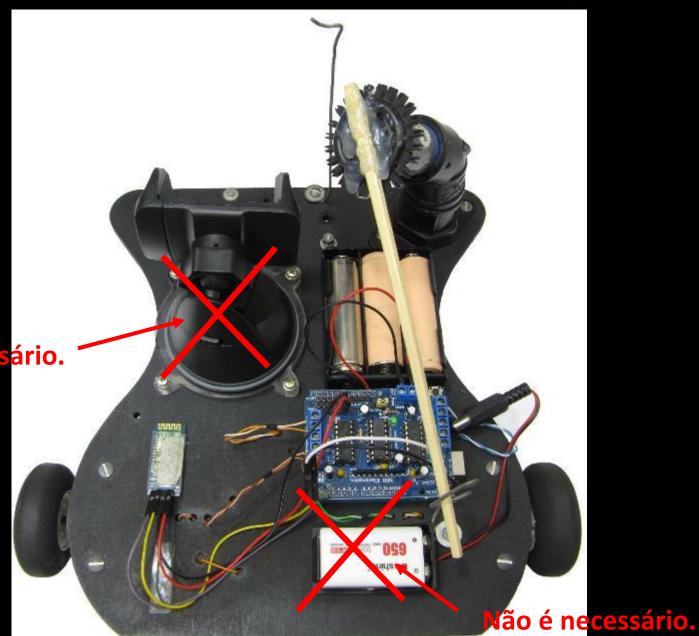


Diagrama esquemático total

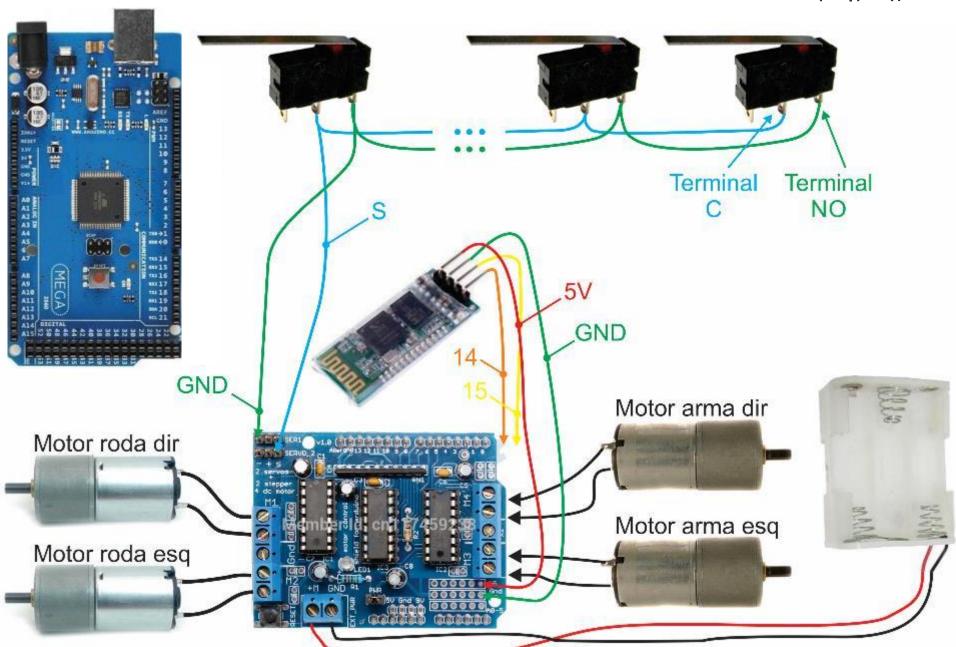












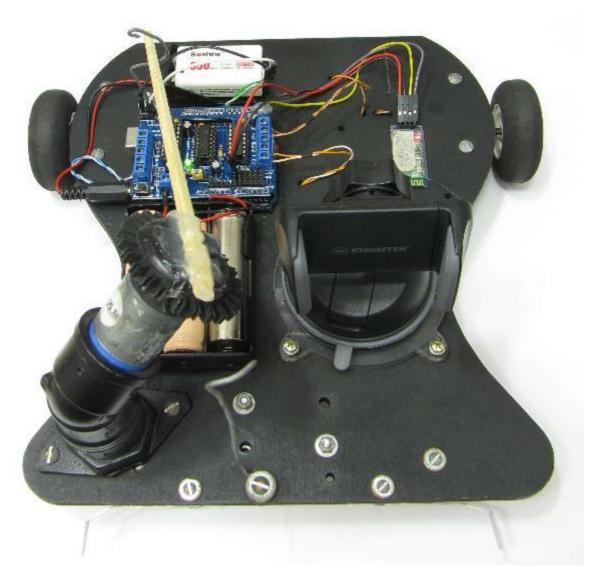



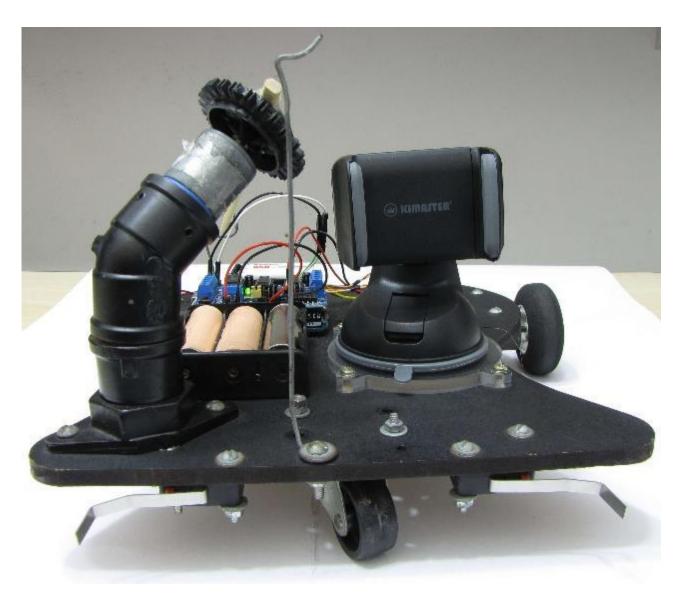




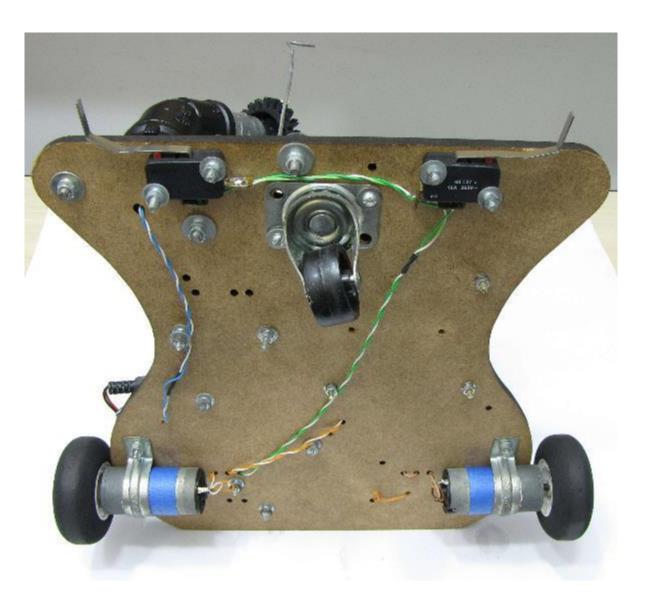



Funcionamento

 







Arduino MEGA 2560

Modelo:

Quantidade:

Cabo USB

Modelo: Cabo USB 2.0 BM/AM **Quantidade:**

1

Arduino MEGA 2560

https://www.multcomercial.com.br/ arduino-mega-2560-italy.html





Jumper MF (20 unidades)







(20 unidades)

https://www.mamuteeletronica.com.br/kit-jumper-macho-x-femea-20cm-20-pecas-14488 https://www.mamuteeletronica.com.br/suporte-para-08-pilhas-aa-c-plug-p4-2-1mm https://www.saravati.com.br/cabos-jumper-premium-macho-macho-20cm-40-vias





LED de 3MM (1 unidade)



Resistor de filme de carbono de 390 Ohms (1 unidade)

**




Barra de pinos macho (1 barra) ***

http://loja.multcomercial.com.br/led-3mm-verde-difuso-l-314gd-paralight.html

http://loja.multcomercial.com.br/resistor-de-1-4-de-watt-cr25-5-de-tolerancia.html

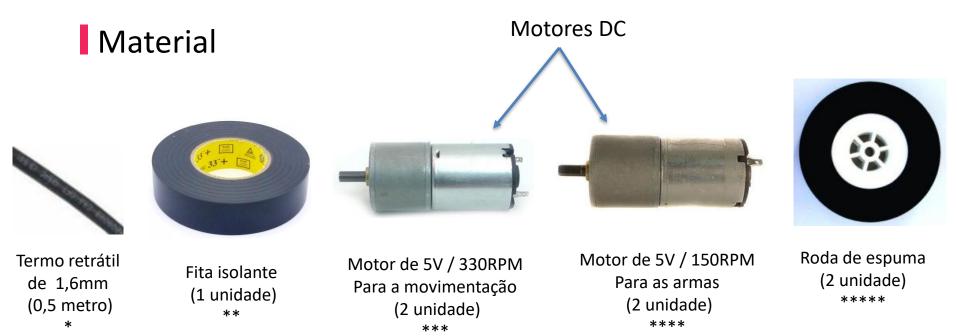http://loja.multcomercial.com.br/barra-de-pinos-simples-1x40-macho-bmo40-1e.html





Atenção: (1) Todos os motores devem ter redução; (2) verifique se a roda encaixa no motor!

http://loja.multcomercial.com.br/espaguete-termocontratil.html

http://loja.multcomercial.com.br/fita-isolante-3m-33-19mmx20m-espessura-0-19mm-classe-a-profissional-scotch.html

http://loja.multcomercial.com.br/motor-com-reduc-o-5v-330-rpm-cod-motor-11.html

http://loja.multcomercial.com.br/motor-com-reduc-o-5v-150-rpm-cod-motor-53.html

***** http://loja.multcomercial.com.br/roda-de-espuma-extra-rigida-55p-lhp-0899.html



Uma boa alternativa para os motores de movimentação e também para as armas (se estes utilizarem motores DC) são estes motores, eles servem para as duas aplicações. Atenção, se o grupo não tiver prática em procedimentos de soldagem levem os motores para os plantões para que este procedimento possa ser efetuado nos motores, pois, eles são frágeis. Para as armas não é necessário o motor com roda.

Motor DC 3V - 6V Eixo Duplo - Com caixa de Redução (sem roda) *



Motor DC 3V - 6V Eixo Duplo - Com caixa de Redução (com roda) **



* https://www.saravati.com.br/motor-dc-3v-6v-eixo-duplo-amarelinho-com-caixa-de-

reducao

https://www.saravati.com.br/kit-motor-dc-amarelinho-roda-para-robo-/-carrinho



Dependendo do tipo de arma uma boa alternativa pode ser a utilização de servomotores. Este motores não precisam de driver e existem nas versões de 180 graus de giro e 360 graus de giro. Dê preferencia para o modelo MG995, pois, modelos menores são frágeis. Fique atento na hora de comprar, procure saber se é 'possível troca caso o modelo não seja o desejado.

Servo Motor Metal Gear MG995 11kg/cm Engrenagem de Metal 180º Contínuo * Servo Motor Metal Gear MG995 11kg/cm Engrenagem de Metal 360º Contínuo **





* https://www.saravati.com.br/servo-motor-metal-gear-mg995-11kg/cm-engrenagem-metal-180

** https://www.saravati.com.br/servo-motor-metal-gear-mg995-11kg/cm-engrenagem-metal-360





Chave de fim de curso (a quantidade, o tamanho da chave e o tamanho da haste dependem do projeto!)



Suporte para cano
(para prender os motores
De movimentação)
(2 unidades)
**



Parafusos, porcas e arruelas (Quantidade: depende do projeto; Tamanho: depende dom projeto.



Chave alavanca pequena de 2 ou três terminais.

Atenção: (1) Verifique se os suportes servem nos motores!

* Procurar na Multcomercial

** Procurar em lojas de material para construção

*** Procurar em lojas de material para construção

**** Procurar na Multcomercial





Shield de Motor Antes de comprar outro modelo de shield consulte o professor! (1 unidade)



Shield de Bluetooth HC-06 Antes de comprar outro modelo de shield consulte o professor! (1 unidade)

http://loja.multcomercial.com.br/modulo-motor-shield-l293d.html

https://www.mamuteeletronica.com.br/modulo-bluetooth-hc-416



Para este ano, com a adoção do Arduino MEGA 2650 é possível utilizar este tipo de driver de motor. Este drive é capaz de controlar dois motores DC girando nos dois sentidos. Se o seu projeto precisar de três ou quatro motores DC serão necessários dois destes drivers.



https://www.saravati.com.br/driver-ponte-h-l298n

Protoboard de 400 pontos



https://www.saravati.com.br/Protoboard-400-Pontos-Solderless-Breadboard (1 unidade)



Transistor BD 135



https://www.multcomercial.com.br/tra nsistor-bd135-sot-32-cod-loja-205st.html (3 unidades para cada trecho de fita)


Resistor de Filme de Carbono 1/4 de Watt CR25 5% de tolerância 4k7 (4700 Ohms)



https://www.multcomercial.com.br/resistor-de-filme-de-carbono-1-4-de-watt-cr25-5-de-tolerancia-0-22r-a-10m.html
(3 unidades para cada trecho de fita)




Preparo do driver de motor: Material

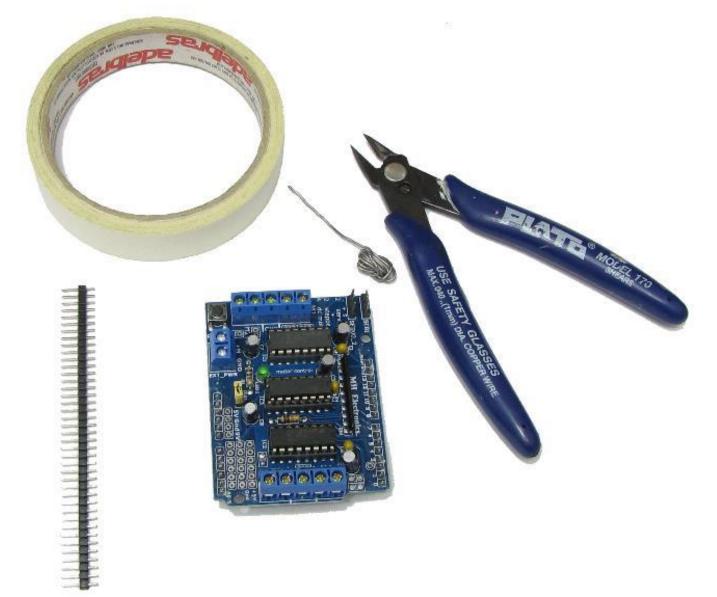




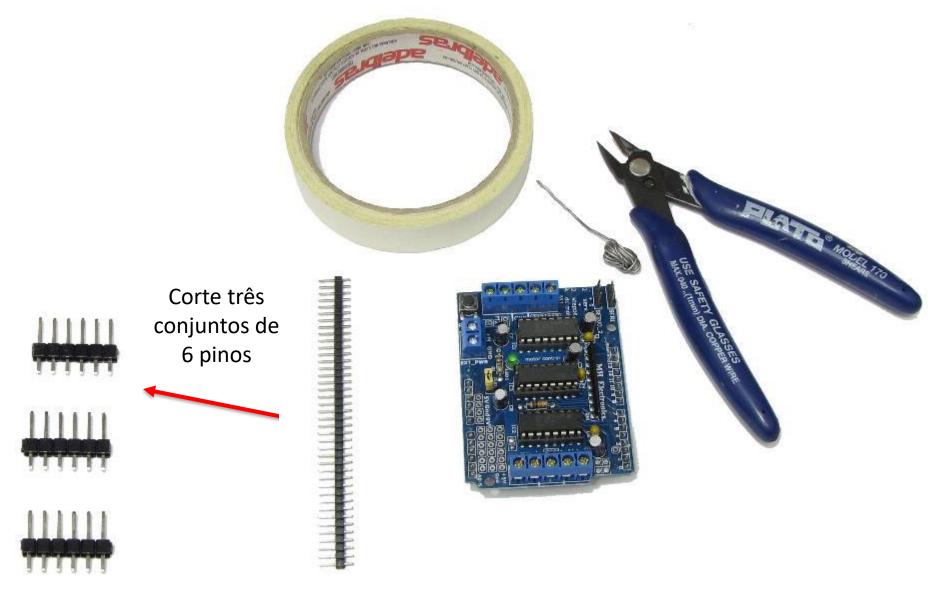Preparo do driver de motor: Barra de pinos





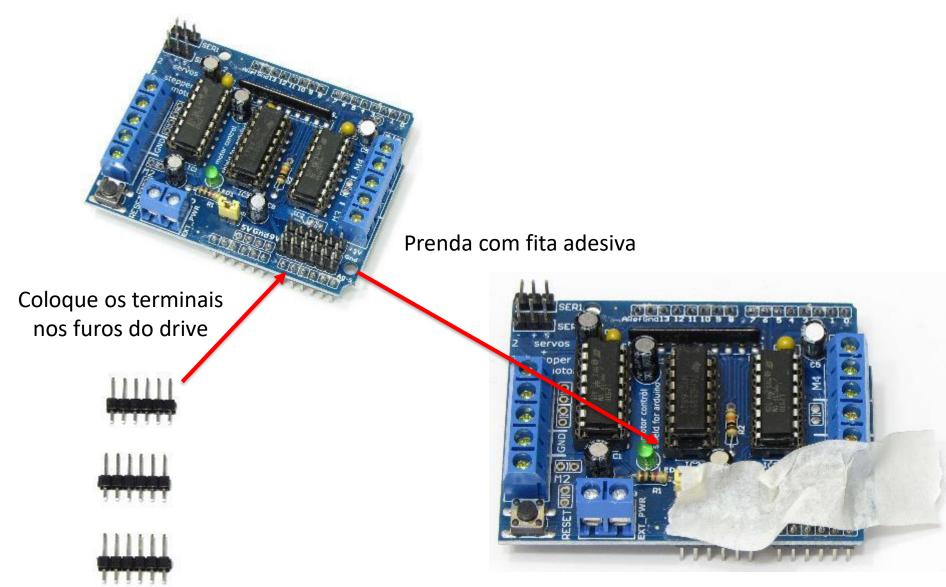
Preparo do driver de motor: Fixação dos terminais







Preparo do driver de motor: Pré soldagem

Aplique solda somente nestes terminais

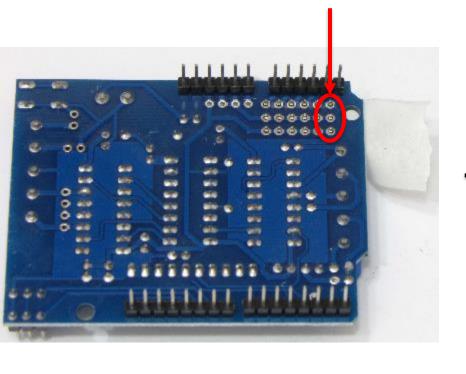


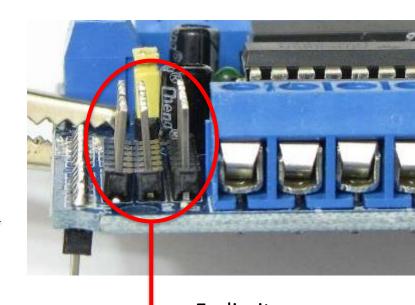

Endireite os terminais

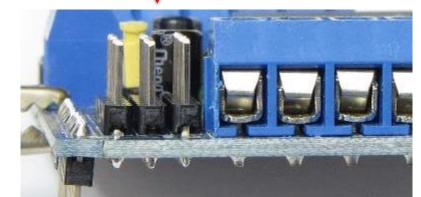




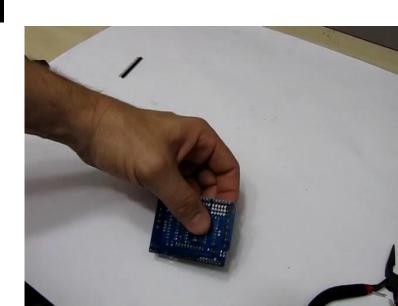




Preparo do driver de motor: Soldagem

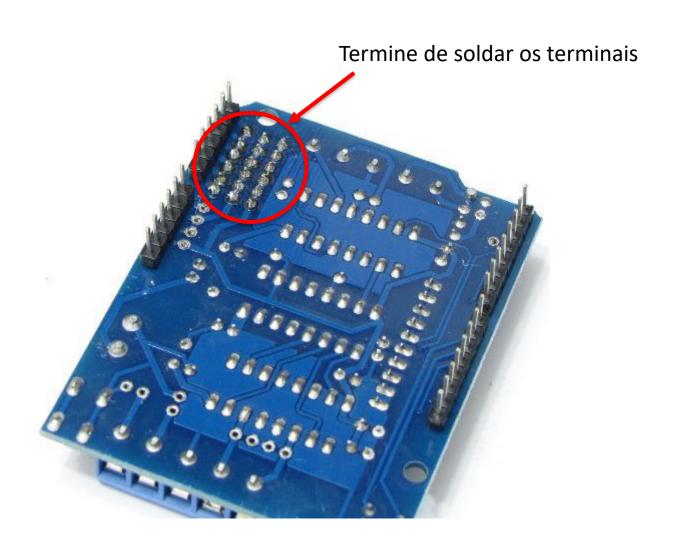




Preparo do driver de motor: Soldagem

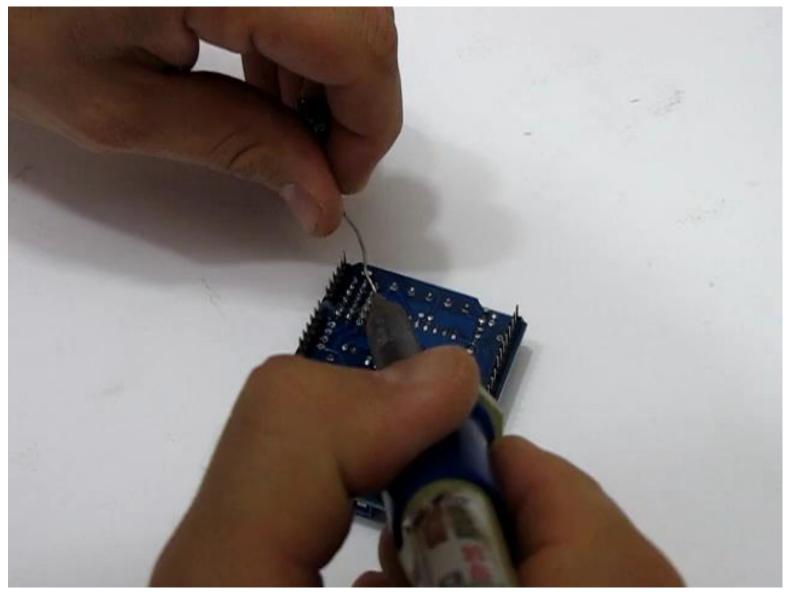



HC-06: Conexão

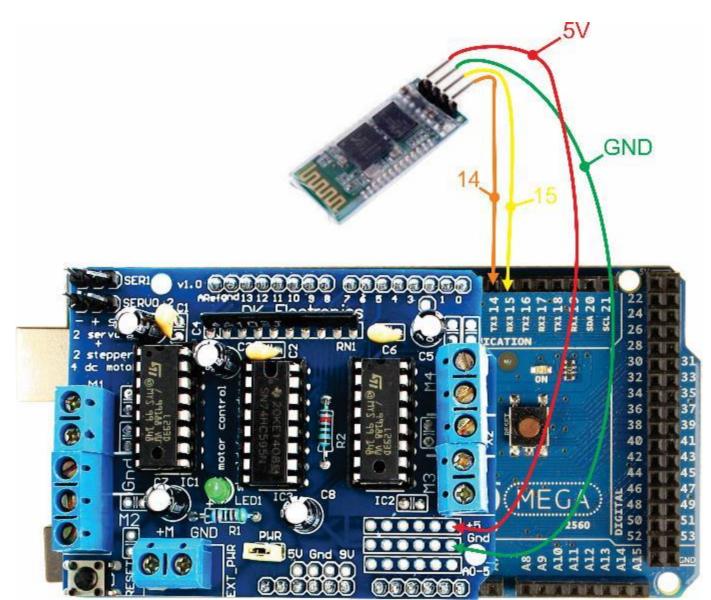




Preparo
Chave de Liga/Desliga


Trazer o termo retrátil, o resistor de 390 Ohms, o LED e a chave ON/OFF (Chave alavanca) para o plantão!



Preparo Soquete de pilhas AA:

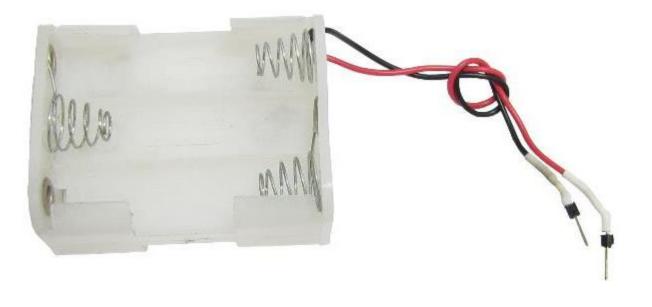


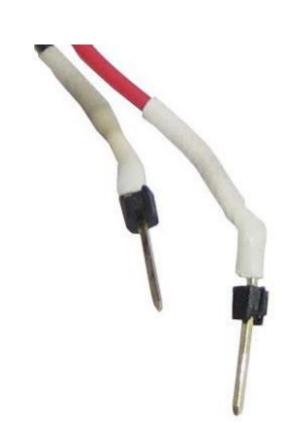Soldar dois terminais macho aos terminais do soquete e isolar com o termo retrátil como mostrado na figura






Montagem: Módulo bluetooth

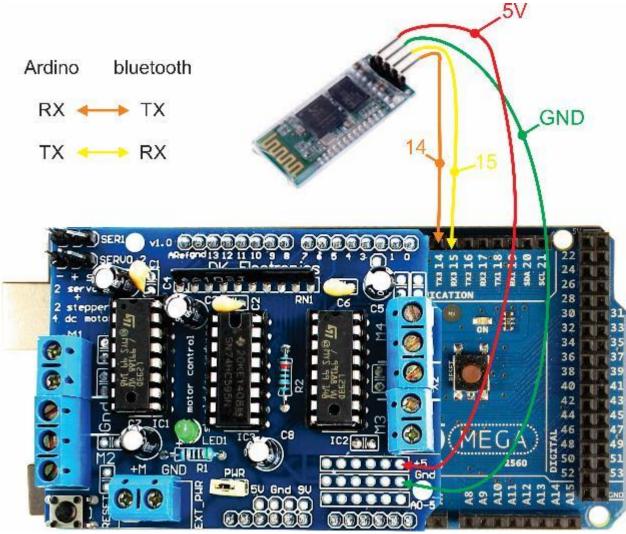

Atenção: Os terminais RX e TX não podem estar conectados durante a gravação do arduino!




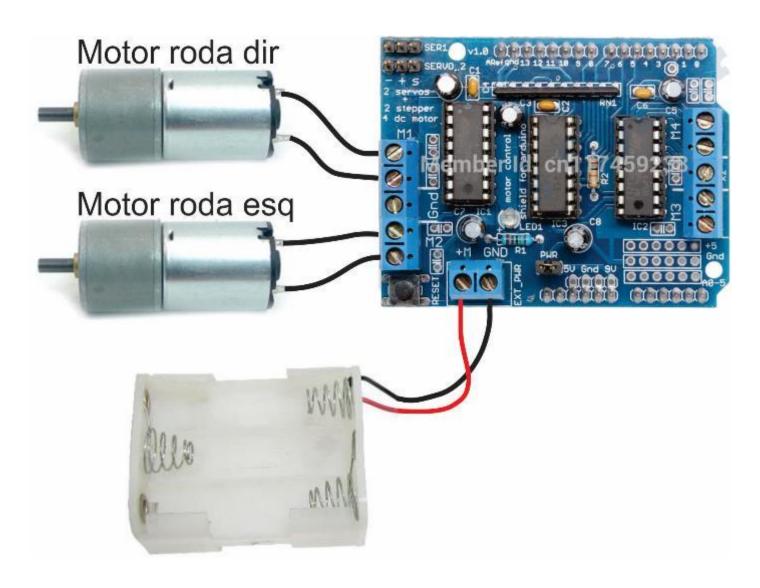Montagem: Motores de movimentação e Shield de motor






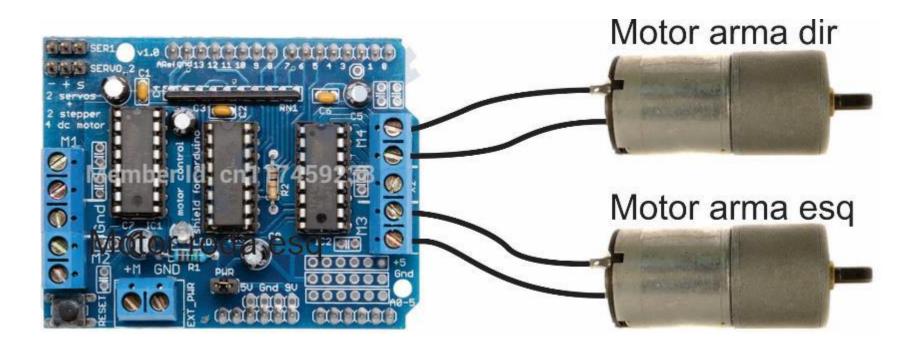Montagem: Motores das armas e Shield de motor





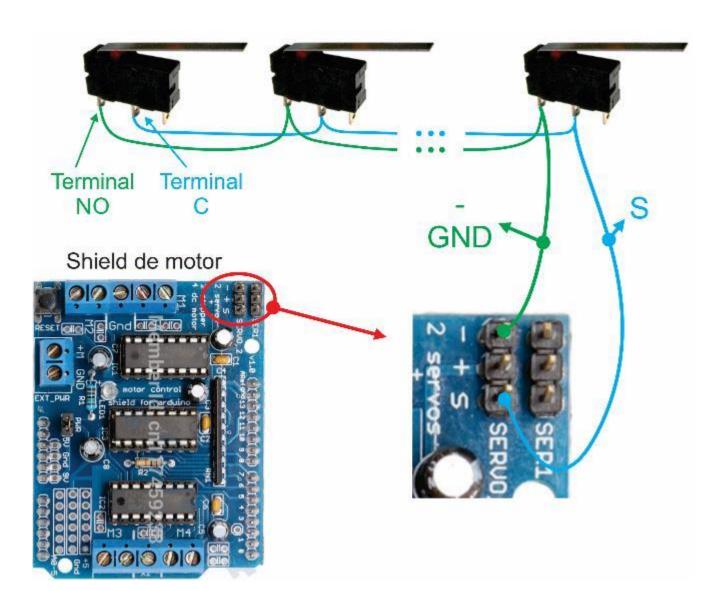Montagem: Chaves de fim de curso e shield





Componentes: Fita de LED 12V (12 Volts)

Existe duas opções de fitas de LED para serem usadas: (a) Fita RGB de 12 V e (b) Fita de LED endereçável. Para a montagem das fitas de LED RGB se forem usados mais de um pedaço e se for desejável comandar cada pedaço de maneira independente será necessário 3 transistores BD135 e três resistores de 4700 Ohms (4k7) para cada pedaço. Se todos os pedaços forem acionados ao mesmo tempo e da mesma maneira para todos os pedaços apenas três transistores BD135 e três resistores de 4700 ohms será necessário.



FITA LED RGB 5050 12V - ROLO 5M - SÓ A FITA

https://www.maxilux.com.br/fita-led-5050-rgb?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant

Componentes: Fita de LED endereçável de 5V





Fita Led Endereçável Ws2812b Smd5050 5v 30 Leds 50cm Arduíno

Rolo com 5 metros.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3054134745-fita-led-ws2811-enderecavel-5m-300-leds-12-volts-preta-ip20-

_JM?matt_tool=68506710&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=143022155
04&matt_ad_group_id=134553697428&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c& matt_creative=539425477576&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_ merchant_id=603699714&matt_product_id=MLB3054134745&matt_product_partition_id=180
5051407372&matt_target_id=pla-

1805051407372&gclid=CjwKCAjw586hBhBrEiwAQYEnHdmuNkoINyLSvnbp4quq8SYqT9OmIaSY7l4VmtDtFSMngW6OiPpxBxoC7qsQAvD_BwE




Componentes: Fita de LED endereçável de 5V Vídeo de demonstração

https://www.youtube.com/watch?v=OyVzmU0c5sI

Atenção, as fitas de LED endereçáveis são mais difíceis de programar!



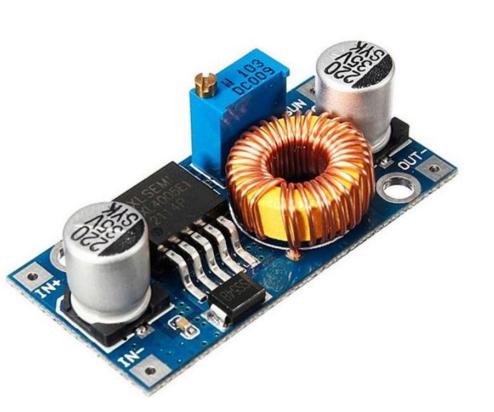Componentes: Fita de LED endereçável de 5V Regulador de 5V




Este módulo é ajustável, assim, pode ser ajustado para fornecer 5V!

Apenas um regulador de 5V é necessários para qualquer quantidade de pedaços de fita de LED endereçável.

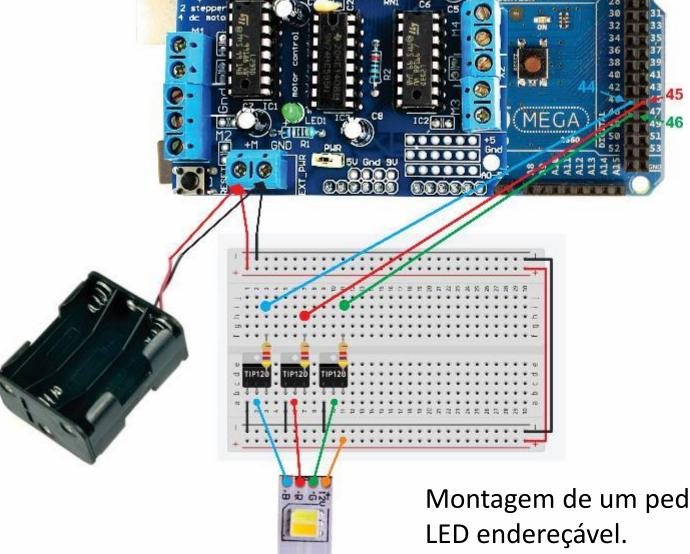https://www.saravati.com.br/modulo-conversor-de-tensao-dc-75w-5a-step-down-xl4005-hw-286.html






(Inc.

Montagem de um pedaço de fita de




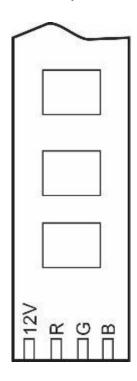Para cada pedaço de fita de LED RGB Independente





- Três transistores DB135;
- Três resistores de 4700 Ohms (4k7).

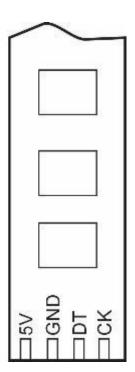Para todos os pedaços de fita de LED endereçável



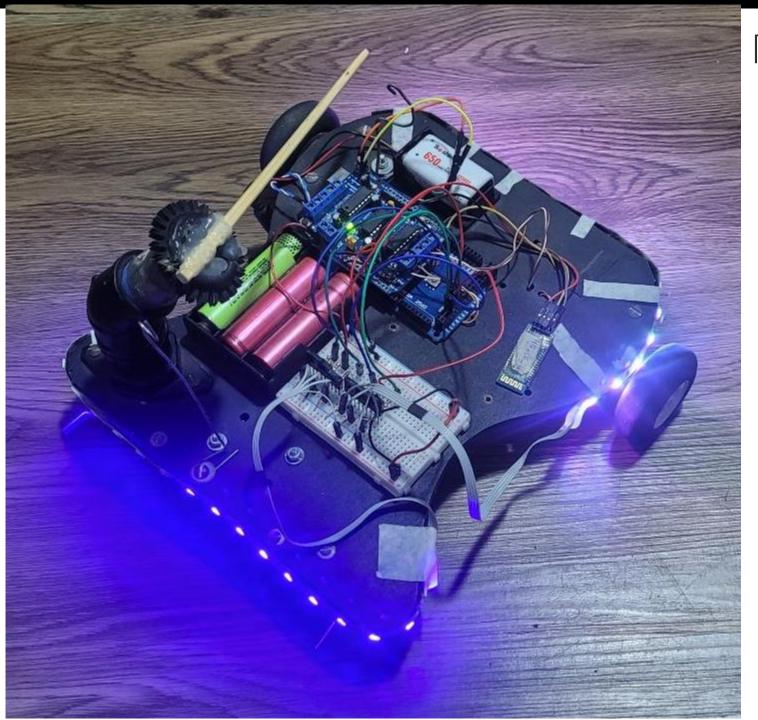- Nenhum transistor DB135;
- Nenhum resistor de 4700 Ohms (4k7);
- Um Regulador de 5V.



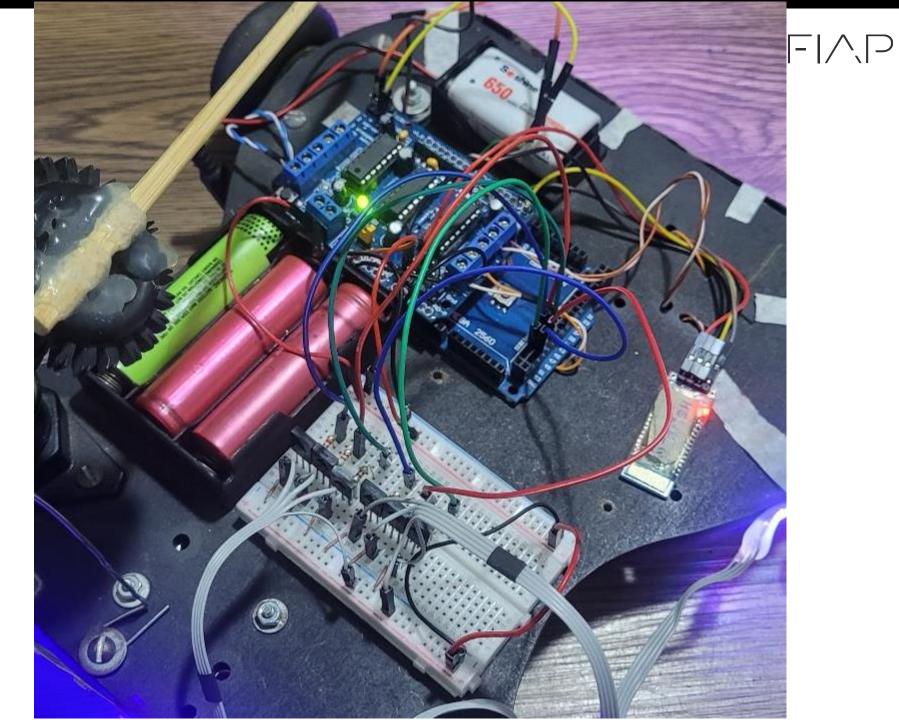



Programa exemplo disponível na área de apostilas da Faculdade

Fim



Copyright © 2023 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).